

Pregunta 1

Sin responder aún Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)
Construya tabla con los estados válidos para Biestable RS (Símbolo ? para estados indeterminados)

TABLA ESTADOS RS			
R	S	Qt	Qt+1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	x

Pregunta 3

Respuesta guardada Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)
Construya tabla Excitación válida para Biestable RS

TABLA EXCITACIÓN RS			
Qt	Qt+1	R	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 10,00 [⚑](#) Marcar pregunta

Un Sistema digital secuencial es aquel donde

Seleccione una:

- ☒ a. Sus salidas en el instante $t+1$ dependen de las entradas y estados en instante t
- ☐ b. Sus estados anteriores en instante t
- ☐ c. Sus salidas en instante $t+1$ solo dependen de su estado en t
- ☐ d. Sus salidas en instante $t-1$ dependen de las entradas y estados en instante $t+1$

[Quitar mi elección](#)

[PÁGINA ANTERIOR](#)

[SIGUIENTE PÁGINA](#)

Pregunta 6

Respuesta guardada Puntúa como 10,00 [⚑](#) Marcar pregunta
Maxitermino es

Seleccione una:

- ☒ a.
Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga uno.
- ☐ b.
Ninguna de las anteriores
- ☐ c.
Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga cero.
- ☐ d.
Es el producto de las variables en juego sin negar, que hacen que la suma valga uno.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 6

Respuesta guardada Puntúa como 10,00 [⚑](#) Marcar pregunta
Maxitermino es

Seleccione una:

- ☒ a.
Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga uno.
- ☐ b.
Ninguna de las anteriores
- ☐ c.
Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga cero.
- ☐ d.
Es el producto de las variables en juego sin negar, que hacen que la suma valga uno.

[Quitar mi elección](#)

[PÁGINA ANTERIOR](#)

[SIGUIENTE PÁGINA](#)

Pregunta 7

Sin responder aún Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)

Indique la opción que mas se ajuste a la definición de Registros en el ámbito del nivel de Lógica Digital.

Seleccione una:

- ☒ a. Colección ordenada de Flip-Flops que permite realizar operaciones hexadecimales específicas sobre la información contenida.
- ☐ b. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones específicas sobre la información contenida.
- ☐ c. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones de desplazamientos o contadores sobre la información contenida.
- ☐ d. Arreglo de Flip-Flops que permite a través de una lógica Combinacional / Secuencial realizar cálculos de punto flotante, de desplazamientos, y/o cuenta/descuento de su información contenida.

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)

La forma normal disyuntiva de una función (FND) es

Seleccione una:

- ☐ a.
una conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L11 \text{ o } L12 \text{ o } \dots \text{ o } L1n) \text{ y } (L21 \text{ o } L22 \text{ o } \dots \text{ o } L2n) \text{ y } (Lm1 \text{ o } Lm2 \text{ o } \dots \text{ o } Lnm)$
- ☒ b.
una disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L11 \text{ y } L12 \text{ y } \dots \text{ y } L1n) \text{ o } (L21 \text{ y } L22 \text{ y } \dots \text{ y } L2n) \text{ o } (Lm1 \text{ y } Lm2 \text{ y } \dots \text{ y } Lnm)$
- ☐ c.
una conjunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L11 \text{ y } L12 \text{ y } \dots \text{ y } L1n) \text{ y } (L21 \text{ y } L22 \text{ y } \dots \text{ y } L2n) \text{ y } (Lm1 \text{ y } Lm2 \text{ y } \dots \text{ y } Lnm)$
- ☐ d.
una disyunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L11 \text{ o } L12 \text{ o } \dots \text{ o } L1n) \text{ o } (L21 \text{ o } L22 \text{ o } \dots \text{ o } L2n) \text{ o } (Lm1 \text{ o } Lm2 \text{ o } \dots \text{ o } Lnm)$

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 5

Respuesta guardada Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)

Elija la definición de Circuitos Combinacionales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

☐ a.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

☐ b.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en T , entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

☐ c.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores Binarios.

☒ d.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

[Quitar mi elección](#)

Para cada tipo de registro, seleccione la categoría correcta a la que pertenece

Registro contador/descontador	Elegir... 
Registro Selección de Memoria S	Elegir... 
Registro formato Mantisa Exponente	Elegir... 
Registro Acumulador AC	Elegir... 
Registro de Solo Lectura	Elegir... 
Registro Contador de Programa P	Elegir... 
Registro Desplazamiento a Derecha e Izquierda	Elegir... 
Registros para Transferencia forzada de Ceros y Unos	Elegir... 
Registro Palabra de Memoria M	Elegir... 
Registro de Datos y Direcciones	Elegir... 