

Comenzado el	domingo, 24 de septiembre de 2023, 20:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 24 de septiembre de 2023, 20:30
Tiempo empleado	14 minutos
Calificación	81,00 de 100,00

Pregunta 1

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Construya tabla Excitación válida para Biestable RS

TABLA EXCITACIÓN RS			
Q_t	Q_{t+1}	R	S
0	0	X	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	X

Pregunta 2

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

La forma normal disyuntiva de una función (FND) es

Seleccione una:

- ☐ a. una disyunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \vee L_{12} \vee \dots \vee L_{1n}) \vee (L_{21} \vee L_{22} \vee \dots \vee L_{2n}) \vee (L_{m1} \vee L_{m2} \vee \dots \vee L_{nm})$
 - ☐ b. una conjunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \wedge L_{12} \wedge \dots \wedge L_{1n}) \wedge (L_{21} \wedge L_{22} \wedge \dots \wedge L_{2n}) \wedge (L_{m1} \wedge L_{m2} \wedge \dots \wedge L_{nm})$
 - ☐ c. una conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \vee L_{12} \vee \dots \vee L_{1n}) \wedge (L_{21} \vee L_{22} \vee \dots \vee L_{2n}) \wedge (L_{m1} \vee L_{m2} \vee \dots \vee L_{nm})$
 - ☒ d. una disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \wedge L_{12} \wedge \dots \wedge L_{1n}) \vee (L_{21} \wedge L_{22} \wedge \dots \wedge L_{2n}) \vee (L_{m1} \wedge L_{m2} \wedge \dots \wedge L_{nm})$
-

Pregunta 3

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Elija la definición de Circuitos Secuenciales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

- ☐ a. Son aquellos en los que sus salidas en instante T dependen de sus entradas en instante T-1 y su ultimo estado en T
 - ☐ b. Son aquellos en los que sus salidas en instante T+1 dependen de sus entradas en instante T y sus estados
 - ☒ c. Son aquellos cuyas salidas en instante T+1 dependen de sus entradas en instante T y su ultimo estado en T
 - ☐ d. Son aquellos que pueden o no tener salidas en T+1
-

Pregunta 4

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Indique la opción que mas se ajuste a la definición de Registros en el ámbito del nivel de Lógica Digital.

Seleccione una:

- ☐ a. Colección ordenada de Flip-Flops que permite realizar operaciones hexadecimales específicas sobre la información contenida.
 - ☐ b. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones de desplazamientos o contadores sobre la información contenida.
 - ☒ c. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones específicas sobre la información contenida.
 - ☐ d. Arreglo de Flip-Flops que permite a través de una lógica Combinacional / Secuencial realizar cálculos de punto flotante, de desplazamientos, y/o cuenta/descuento de su información contenida.
-

Pregunta 5

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Construya tabla con los estados válidos para Biestable RS (Símbolo ? para estados indeterminados)

TABLA ESTADOS RS			
R	S	Qt	Qt+1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	?
1	1	1	?

Pregunta 6

Finalizado Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Una señal digital corresponde a magnitudes físicas limitadas a tomar sólo unos determinados valores

Seleccione una:

- ☐ a. Discretos
 - ☒ b. Continuos y Discretos
 - ☐ c. Continuos
 - ☐ d. Eléctricos
-

Pregunta 7

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Construya tabla con los estados válidos para Biestable JK

TABLA ESTADOS JK					
J	K	Qt		Qt+1	
0	0	0		0	
0	0	1		1	
0	1	0		0	
0	1	1		0	
1	0	0		1	
1	0	1		1	
1	1	0		1	
1	1	1		0	

Pregunta 8

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Elija la definición de Circuitos Combinacionales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

- ☐ a. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores Binarios.
 - ☒ b. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
 - ☐ c. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en T , entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
 - ☐ d. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
-

Pregunta 9

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Minitermino es

Seleccione una:

- ☒ a. el producto de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
 - ☐ b. la suma de las variables en juego negadas que hacen que el producto valga uno
 - ☐ c. la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores
-

Pregunta 10

Finalizado Se puntúa 1,00 sobre 10,00

Para cada tipo de registro, seleccione la categoría correcta a la que pertenece

Registro contador/descontador	Registros de propósito general
Registro formato Mantisa Exponente	Registros de propósito general
Registro de Datos y Direcciones	Registros de propósito específico
Registro Selección de Memoria S	Elegir...
Registro Desplazamiento a Derecha e Izquierda	Registros de constantes
Registro Palabra de Memoria M	Registros de propósito general
Registros para Transferencia forzada de Ceros y Unos	Registros de coma flotante
Registro Contador de Programa P	Registros de propósito específico
Registro de Solo Lectura	Registros de propósito específico
Registro Acumulador AC	Registro de memoria

◀ cuestionario teórico nº 1 evolución de los sistemas de información y sistemas de codificación (alumnos que no pudieron rendir por fallas en el campus utn)

Ir a...

unidad temática i: introducción a la arquitectura de computadoras ►