

PÁGINA PRINCIPAL / MIS CURSOS / ISI_AC / ACTIVIDADES TEÓRICAS

/ CUESTIONARIO N° 2 COMBINACIONALES - SECUENCIALES - BUSES - REGISTROS - SEÑALES DE GOBIERNO

Comenzado el	domingo, 15 de mayo de 2022, 20:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 15 de mayo de 2022, 20:12
Tiempo empleado	11 minutos 44 segundos
Calificación	70,00 de 100,00

Pregunta 1

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

La forma normal conjuntiva de una función (FNC) es

Seleccione una:

- ☐ a. la disyunción de disyunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 o L12 o .. o L1n) o (L21 y L22 o .. o L2n) o (Lm1 o Lm2 y .. o Lnm)
- ☐ b. la disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 y L12 y .. y L1n) o (L21 y L22 y .. y L2n) o (Lm1 y Lm2 y .. y Lnm)
- ☐ c. la conjunción de conjunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 y L12 y .. y L1n) y (L21 o L22 o .. o L2n) y (Lm1 o Lm2 o .. o Lnm)
- ☒ d. la conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 o L12 o .. o L1n) y (L21 o L22 o .. o L2n) y (Lm1 o Lm2 o .. o Lnm)

Pregunta 2

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Elija la Función de Salida correcta para Circuitos Secuenciales

Seleccione una:

- ☐ a. $S(t) = F(Q(t), E(t))$
- ☐ b. $S(t) = F(Q(t+1), E(t+1))$
- ☒ c. $S(t+1) = F(Q(t), E(t))$
- ☐ d. $S(t-1) = F(Q(t-1), E(t-1))$

Pregunta 3

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Minitermino es

Seleccione una:

- ☐ a. la suma de las variables en juego negadas que hacen que el producto valga uno
 - ☒ b. el producto de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
 - ☐ c. la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
 - ☐ d. Ninguna de las anteriores
-

Pregunta 4

Finalizado Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Elija la definición de Circuitos Secuenciales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

- ☐ a. Son aquellos en los que sus salidas en instante T dependen de sus entradas en instante T-1 y su ultimo estado en T
 - ☐ b. Son aquellos cuyas salidas en instante T+1 dependen de sus entradas en instante T y su ultimo estado en T
 - ☒ c. Son aquellos en los que sus salidas en instante T+1 dependen de sus entradas en instante T y sus estados
 - ☐ d. Son aquellos que pueden o no tener salidas en T+1
-

Pregunta 5

Finalizado Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Indique la opción que mas se ajuste a la definición de Registros en el ámbito del nivel de Lógica Digital.

Seleccione una:

- ☒ a. Colección ordenada de Flip-Flops que permite realizar operaciones hexadecimales específicas sobre la información contenida.
 - ☐ b. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones específicas sobre la información contenida.
 - ☐ c. Arreglo de Flip-Flops que permite a través de una lógica Combinacional / Secuencial realizar cálculos de punto flotante, de desplazamientos, y/o cuenta/descuento de su información contenida.
 - ☐ d. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones de desplazamientos o contadores sobre la información contenida.
-

Pregunta 6

Finalizado Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Construya tabla Excitación válida para Biestable RS

TABLA EXCITACIÓN RS			
Q _t	Q _{t+1}	S	R
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

Pregunta 7

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Construya tabla Excitación válida para Biestable JK

TABLA EXCITACIÓN JK			
Qt	Qt+1	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Pregunta 8

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a

Seleccione una:

- ☐ a. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- ☒ b. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales
- ☐ c. la generación de señales electrónicas.
- ☐ d. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas

Pregunta 9

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Elija la definición de Circuitos Combinacionales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

- ☐ a. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en T, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
 - ☒ b. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
 - ☐ c. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t, no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores Binarios.
 - ☐ d. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
-

Pregunta 10

Finalizado Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Un Sistema Digital Combinacional es aquel donde

Seleccione una:

- ☒ a. sus Salidas sólo depende de las entradas presentes.
 - ☐ b. sus Salidas solo dependen de las entradas futuras.
 - ☐ c. sus Salidas solo dependen de las entradas presentes y futuras
 - ☐ d. sus Salidas sólo depende de las entradas anteriores.
-

◀ cuestionario teórico n° 1 evolución de los sistemas de información y sistemas de codificación

Ir a...

cuestionario n° 3 unidad aritmético lógica ►