

EJERCICIO 1: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x1D, la dirección del mayor valor almacenado dentro del intervalo de direcciones [0x1E; 0x2F]. Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 2: (10%) Completar la siguiente tabla:

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			2359296	6291456						
Mem. 2 ½ D	384				3096			256		

EJERCICIO 3: (45 %) Diseñar un circuito secuencial con una entrada X y una salida Z. Por la entrada X se reciben en serie caracteres GRAY, siendo el primer bit el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en el código. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter. Confeccionar diagrama de transición y diseñe el circuito utilizando FF-JK.

EJERCICIO 1: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x1D, la dirección del mayor valor almacenado dentro del intervalo de direcciones [0x1E; 0x2F]. Se pide:

- Programa en Assembler
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 2: (10%) Completar la siguiente tabla:

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			2359296	6291456						
Mem. 2 ½ D	384				3096			256		

EJERCICIO 3: (45 %) Diseñar un circuito secuencial con una entrada X y una salida Z. Por la entrada X se reciben en serie caracteres GRAY, siendo el primer bit el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en el código. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter. Confeccionar diagrama de transición y diseñe el circuito utilizando FF-JK.

EJERCICIO 1: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que detecte y almacene en la dirección 0x1D, la dirección del mayor valor almacenado dentro del intervalo de direcciones [0x1E; 0x2F].

Se pide:

- Programa en Assembler.
- Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.

EJERCICIO 2: (10%) Completar la siguiente tabla:

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D			2359296	6291456						
Mem. 2 ½ D	384				3096			256		

EJERCICIO 3: (45 %) Diseñar un circuito secuencial con una entrada X y una salida Z. Por la entrada X se reciben en serie caracteres GRAY, siendo el primer bit el de mayor peso (más significativo). El circuito debe activar la salida en cuanto se detecte que el carácter recibido es válido en el código. La salida permanecerá activa hasta que se hayan recibido los cuatro bits del carácter. Confeccionar diagrama de transición y diseñe el circuito utilizando FF-JK.