

Se Solicita:

- ### Ejercicio 2:(45%)

Se Pide:

- Defina el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema enunciado.
- Realice el diagrama y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo T.

Ejercicio 3 (10%)

Determine todos los valores para los siguientes esquemas de memoria, desarrollando los cálculos necesarios (no complete en la hoja de consignas).

[illegible]