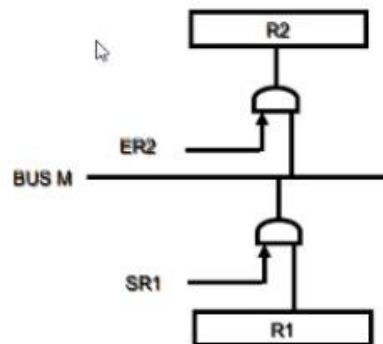


Indique la opción correcta que permita transferir el contenido del Registro ER1 a ER2,



Seleccione una:

- ☐ a. SR1 (Impulsional) desde final θ_n hasta final θ_n y ER2 (Impulsional) en θ_{n+1}
- ☐ b. SR1 (Nivel) desde principio θ_n hasta final θ_{n+1} y ER2 (Impulsional) en θ_n
- ☐ c. SR1 (Nivel) desde final θ_n hasta final θ_{n+1} y ER2 (Impulsional) en θ_{n+1}
- ☐ d. SR1 (Impulsional) desde principio θ_n hasta final θ_{n+1} y ER2 (Nivel) en θ_n

[Buses y Registros] Transferencias

Registros situados entre dos Buses :



La forma normal conjuntiva de una función (FNC) es

Seleccione una:

- ☒ a. la conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \vee L_{12} \vee \dots \vee L_{1n}) \wedge (L_{21} \vee L_{22} \vee \dots \vee L_{2n}) \wedge (L_{m1} \vee L_{m2} \vee \dots \vee L_{nm})$
- ☐ b. la disyunción de disyunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \vee L_{12} \vee \dots \vee L_{1n}) \vee (L_{21} \vee L_{22} \vee \dots \vee L_{2n}) \vee (L_{m1} \vee L_{m2} \vee \dots \vee L_{nm})$
- ☐ c. la disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \wedge L_{12} \wedge \dots \wedge L_{1n}) \vee (L_{21} \wedge L_{22} \wedge \dots \wedge L_{2n}) \vee (L_{m1} \wedge L_{m2} \wedge \dots \wedge L_{nm})$
- ☐ d. la conjunción de conjunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
 $(L_{11} \wedge L_{12} \wedge \dots \wedge L_{1n}) \wedge (L_{21} \vee L_{22} \vee \dots \vee L_{2n}) \wedge (L_{m1} \vee L_{m2} \vee \dots \vee L_{nm})$

Pregunta 2

Sin responder aún Puntúa como 10,00  Marcar pregunta

Un Sistema digital secuencial es aquel donde

Seleccione una:

- ☐ a. Sus estados anteriores en instante t
- ☐ b. Sus salidas en instante $t+1$ solo dependen de su estado en t
- ☒ c. Sus salidas en el instante $t+1$ dependen de las entradas y estados en instante t
- ☐ d. Sus salidas en instante $t-1$ dependen de las entradas y estados en instante $t+1$

[Quitar mi elección](#)

Construya tabla Excitación válida para Biestable JK

TABLA EXCITACIÓN JK			
Q_t	Q_{t+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a

Seleccione una:

- ☐ a. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- ☐ b. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales
- ☐ c. la generación de señales electrónicas.
- ☐ d. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Pregunta 3

Se responde con: Puntaje como 10.00 T: Marcar pregunta

Elija la definición de Circuitos Secuenciales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

- ☐ a. Son aquellos en los que sus salidas en instante $T+1$ dependen de sus entradas en instante T y sus estados
- ☐ b. Son aquellos cuyas salidas en instante $T+1$ dependen de sus entradas en instante T y su ultimo estado en T
- ☐ c. Son aquellos en los que sus salidas en instante T dependen de sus entradas en instante $T-1$ y su ultimo estado en T
- ☐ d. Son aquellos que pueden o no tener salidas en $T+1$

PÁGINA ANTERIOR SIGUIENTE PÁGINA

◀ alumnos comision 2.4 unidad temática I: introducción a la arquitectura de computadores ▶

Navegación por el cuestionario

Tiempo restante 0:12:57

TABLA ESTADOS JK			
J	K	Qt	Qt+1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Pregunta 5

Indique la opción que mas se ajuste a la definición de Registros en el ámbito del nivel de Lógica Digital.

Seleccione una:

- ☒ a. Arreglo de Flip-Flops que permite a través de una lógica Combinacional / Secuencial realizar cálculos de punto flotante, de desplazamientos, y/o cuenta/descuento de su información contenida.
- ☐ b. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones de desplazamientos o contadores sobre la información contenida.
- ☐ c. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones específicas sobre la información contenida.
- ☐ d. Colección ordenada de Flip-Flops que permite realizar operaciones hexadecimales específicas sobre la información contenida.

Quitar mi elección

PÁGINA ANTERIOR SIGUIENTE PÁGINA

alumnos comisión 2.4

unidad temática I: introducción a la arquitectura de computadores

Tiempo restante 0:10:57

Construya tabla Excitación válida para Biestable RS

TABLA EXCITACIÓN RS			
Qt	Qt+1	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

Pregunta 7

Sin responder aún Puntúa como 10,00  Marcar pregunta

Un Sistema Digital Combinacional es aquel donde

Seleccione una:

- ☐ a. sus Salidas solo dependen de las entradas futuras.
- ☐ b. sus Salidas sólo depende de las entradas presentes.
- ☒ c. sus Salidas sólo depende de las entradas anteriores.
- ☐ d. sus Salidas solo dependen de las entradas presentes y futuras

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 8

Sin responder aún Puntúa como 10,00  Marcar pregunta

Elija la Función de Transición correcta para Circuitos Secuenciales

Seleccione una:

- ☐ a. $Q(t+1) = G(Q(t+1), E(t+1))$
- ☐ b. $Q(t+1) = G(Q(t-1), E(t))$
- ☐ c. $Q(t) = G(Q(t), E(t))$
- ☒ d. $Q(t+1) = G(Q(t), E(t))$

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Pregunta 4

Responde guiado Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Minitermino es

Seleccione una:

- ☒ a. la suma de las variables en juego negadas que hacen que el producto valga uno
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno
- ☐ d. el producto de las variables en juego o sus negaciones individuales que hacen que el producto valga uno

[Quitar mi elección](#)

[PÁGINA ANTERIOR](#) [SIGUIENTE PÁGINA](#)

◀ alumnos comisión 2.4 Ir a... unidad temática i: introducción a la arquitectura de computadores ▶

Tiempo restante 0:05:55

Pregunta 9

Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Maxitermino es

Seleccione una:

- ☐ a. Es el producto de las variables en juego sin negar, que hacen que la suma valga uno.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☒ c. Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga uno.
- ☐ d. Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga cero.

[Quitar mi elección](#)

Seleccione una:

- ☐ a. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
- ☐ b. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores Binarios.
- ☐ c. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
- ☐ d. Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en T , entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 10,00  Desmarcar

Elija la definición de Circuitos Combinacionales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

☐ a.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores Binarios.

☐ b.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

☐ c.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

☐ d.

Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en T , entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 10,00  Marcar pregunta

Una señal digital corresponde a magnitudes físicas limitadas a tomar sólo unos determinados valores

Seleccione una:

☐ a. Continuos y Discretos

☐ b. Continuos

☐ c. Eléctricos

☐ d. Discretos

ffre.cvg.utn.edu.ar/mod/quiz/attempt.php?attempt=153151&cmid=41013&page=3

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Un Sistema digital secuencial es aquel donde

Seleccione una:

- ☐ a. Sus estados anteriores en instante t
- ☒ b. Sus salidas en instante $t-1$ dependen de las entradas y estados en instante $t+1$.
- ☐ c. Sus salidas en instante $t+1$ solo dependen de su estado en t
- ☐ d. Sus salidas en el instante $t+1$ dependen de las entradas y estados en instante t

[Quitar mi elección](#)

PÁGINA ANTERIOR SIGUIENTE PÁGINA

alumnos comisión 2.4 unidad temática I: introducción a la arquitectura de computadores

Tiempo restante 0:11:45

20:17 6/6/2021

Pregunta 8

Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a

Seleccione una:

- ☐ a. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- ☐ b. la generación de señales electrónicas.
- ☐ c. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas
- ☐ d. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales

ffre.cvg.utn.edu.ar/mod/quiz/attempt.php?attempt=153151&cmid=41013&page=5

Elija la definición de Circuitos Combinacionales que mas se ajuste a lo estudiado

Seleccione una:

- ☐ a.
Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
- ☐ b.
Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas y su estado en T , entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.
- ☐ c.
Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo t , no teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando distintos valores de salida para una combinación dada de valores Binarios.
- ☐ d.
Son aquellos en los que sus valores de salida dependen de las combinaciones de los valores lógicos de sus entradas en el mismo instante de tiempo, teniendo en cuenta la variable tiempo, entregando siempre el mismo valor de salida para una combinación dada de valores Binarios.

Tiempo restante 0:08:30

20:20 6/6/2021

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Pregunta 7
Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a

Seleccione una:

- ☐ a. la generación de señales electrónicas.
- ☐ b. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales
- ☐ c. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- ☐ d. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas

PÁGINA ANTERIOR SIGUIENTE PÁGINA

alumnos comisión 2.4

unidad temática I: Introducción a la arquitectura de computadores

Tiempo restante 0:07:25

Resumen de sus intentos previos

Estado	Calificación / 100,00	Revisión
Finalizado Enviado: domingo, 6 de junio de 2021, 20:15	60,00	No permitido

Su calificación final en este cuestionario es 60,00/100,00.

Pregunta 10

Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Elija la Función de Salida correcta para Circuitos Secuenciales

Seleccione una:

- ☐ a. $S(t) = F(Q(t+1), E(t+1))$
- ☐ b. $S(t+1) = F(Q(t), E(t))$
- ☐ c. $S(t-1) = F(Q(t-1), E(t-1))$
- ☐ d. $S(t) = F(Q(t), E(t))$

Pregunta 10

Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Elija la Función de Salida correcta para Circuitos Secuenciales

Seleccione una:

☐ a.

$$S(t) = F(Q(t+1), E(t+1))$$

☐ b.

$$S(t+1) = F(Q(t), E(t))$$

☐ c.

$$S(t-1) = F(Q(t-1), E(t-1))$$

☐ d.

$$S(t) = F(Q(t), E(t))$$

(267) WhatsApp x Cuestionario Nº 2 (30-5-2020) C x Forma normal conjuntiva - Wiki x +

fre.cvgt.utn.edu.ar/mod/quiz/attempt.php?attempt=153151&cmid=41013&page=7

whatsapp Campus UTN SYSCAD-WEB Alumni Twitter ci INFO YouTube PORTUGUES FRANCES FISICA - ISI 8 ANSES Clases grabadas - G... Otros marcadores

Pregunta 8

Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

La forma normal conjuntiva de una función (FNC) es

Seleccione una:

☐ a.

la disyunción de disyunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 o L12 o ... o L1n) o (L21 y L22 o ... o L2n) o (Lm1 o Lm2 o ... o Lnm)

☒ b.

la conjunción de conjunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 y L12 y ... y L1n) y (L21 o L22 o ... o L2n) y (Lm1 o Lm2 o ... o Lnm)

☐ c.

la conjunción de disyunciones de los literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 o L12 o ... o L1n) y (L21 o L22 o ... o L2n) y (Lm1 o Lm2 o ... o Lnm)

☐ d.

la disyunción de conjunciones de literales de sus variables de entrada de la forma:
(L11 y L12 y ... y L1n) o (L21 y L22 y ... y L2n) o (Lm1 y Lm2 y ... y Lnm)

[Quitar mi elección](#)

Tiempo restante 0:06:06

20:23 6/6/2021

Pregunta 4

Sin responder aún Puntúa como 10,00 Marcar pregunta

Una señal digital corresponde a magnitudes físicas limitadas a tomar sólo unos determinados valores

Seleccione una:

☐ a. Continuos y Discretos

☐ b. Continuos

☐ c. Eléctricos

☐ d. Discretos

Pregunta 2

Sin responder aún Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)

Indique la opción que mas se ajuste a la definición de Registros en el ámbito del nivel de Lógica Digital.

Seleccione una:

- ☐ a. Colección ordenada de Flip-Flops que permite realizar operaciones hexadecimales específicas sobre la información contenida.
- ☐ b. Arreglo de Flip-Flops que permite a través de una lógica Combinacional / Secuencial realizar cálculos de punto flotante, de desplazamientos, y/o cuenta/descuento de su información contenida.
- ☐ c. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones de desplazamientos o contadores sobre la información contenida.
- ☐ d. Arreglo de Flip-Flops que permite mantener una palabra de ceros y unos, y que organizados a través de una lógica Combinacional / Secuencial lo capacita para realizar operaciones específicas sobre la información contenida.

Cuestionario N° 2 (30-5-2020) C. X | G forma normal conjuntiva - Búsqueda | G conjuncion matematica - Búsqueda | Miniterminos y maxiterminos - Búsqueda | +

← → ↻ fre.cvg.utn.edu.ar/mod/quiz/attempt.php?attempt=153160&cmid=410138&page=9 🔍 ☆ ⚙️ 👤

Aplicaciones Hospital Angela Igl... Partidos Política Cla... Sitios sugeridos Importado de Inter... il Lemon Pie RU Cómo aprovechar n... » Otros marcadores Lista de lectura

Pregunta 10

Sin responder aún Puntúa como 10,00 [Marcar pregunta](#)

Maxitermino es

Seleccione una:

- ☐ a. Es el producto de las variables en juego sin negar, que hacen que la suma valga uno.
- ☒ b. Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga uno.
- ☐ c. Es la suma de las variables en juego o sus negaciones individuales, que hacen que la suma valga cero.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

[Quitar mi elección](#)

[PÁGINA ANTERIOR](#) [TERMINAR INTENTO...](#)

Tiempo restante 0:05:33

ES 08:24 p.m. 06/06/2021

Cuestionario N° 2 (30-5-2020) x G forma normal conjunta - Bús... x G conjunción matematica - Bús... x Miniterminos y maxiterminos - x WhatsApp x + 62 83

← → ↻ frrc.cvg.utn.edu.ar/mod/quiz/attempt.php?attempt=153160&cmid=41013&page=3

Aplicaciones Hospital Angela Igl... Partidos Política Cla... Sitios sugeridos Importado de Inter... Lemon Pie RU Cómo aprovechar n... Otros marcadores Lista de lectura

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Pregunta 4

Respuesta guardada Puntaje como 10,00 [Marcar pregunta](#)

Un sistema digital es cualquier dispositivo destinado a

Seleccione una:

- ☐ a. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales digitales
- ☒ b. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas
- ☐ c. la generación, transmisión, procesamiento y almacenamiento de señales analógicas y digitales
- ☐ d. la generación de señales electrónicas.

[Quitar mi elección](#)

PÁGINA ANTERIOR SIGUIENTE PÁGINA

← alumnos comisión 2-4 unidad temática I: introducción a la arquitectura de computadores ▶

Tiempo restante 0:04:12

ES 08:25 p.m. 06/06/2021

(267) WhatsApp x Cuestionario N° 2 (30-5-2020) x W Forma normal conjunta - Wiki... x +

← → ↻ frrc.cvg.utn.edu.ar/mod/quiz/attempt.php?attempt=153151&cmid=41013&page=2

whatsapp Campus UTN SYSACAD-WEB Alumni Twitter c. INFO YouTube PORTUGUES FRANCES FISICA - ISI B ANSES Clases grabadas - G... Otros marcadores

Pregunta 3

Sin responder aún Puntaje como 10,00 [Desmarcar](#)

Para cada tipo de registro, seleccione la categoría correcta a la que pertenece

Registro contador/descontador	Elegir...
Registro Palabra de Memoria M	Elegir...
Registro Acumulador AC	Elegir...
Registro formato Mantisa Exponente	Elegir...
Registro de Datos y Direcciones	Elegir...
Registro de Solo Lectura	Elegir...
Registro Contador de Programa P	Elegir...
Registros para Transferencia forzada de Ceros y Unos	Elegir...
Registro Selección de Memoria S	Elegir...
Registro Desplazamiento a Derecha e Izquierda	Elegir...

PÁGINA ANTERIOR SIGUIENTE PÁGINA

Tiempo restante 0:03:11

20:26 6/6/2021